

Versión 261C.01



Carrera: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Asignatura: 3631 - Fundamentos de sistemas embebidos
Tema: Álgebra de Boole, circuitos combinatorios y aritmética binaria
Unidad: 2
Objetivo: Comprender el diseño de circuitos combinatorios, lógica de dos niveles, simplificaciones y circuitos típicos de una ALU.
Competencias a desarrollar: <ul style="list-style-type: none">• Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en informática.• Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en informática.• Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en informática.• Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.• Desarrollo de una actitud profesional emprendedora.• Aprendizaje continuo• Actuación profesional ética y responsable.• Comunicación efectiva.• Desempeño en equipos de trabajo.• Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en informática
Descripción de la actividad: <ol style="list-style-type: none">1. Tiempo estimado de resolución: 2 semana2. Metodología: Ejercicios verificados en simuladores3. Forma de entrega: No obligatoria4. Metodología de corrección y feedback al alumno: Presencial y por Miel.

D- Lógica de dos niveles

D.1 Utilizando los postulados del álgebra de Boole simplifique las siguientes funciones


- $F(A, B) = A + A.B$
- $F(A, B) = A + \bar{A}.B$
- $F(A, B, C) = (A + B).(A + C)$

  D.2 El producto lógico (AND) es asociativo, es decir que $A.B.C = (A.B).C = A.(B.C)$, por ende implementar una compuerta AND de 3 entradas puede lograrse con dos compuertas AND de 2 entradas de la siguiente forma. *Nota: esto aumenta el tiempo de propagación*



La operación NAND **NO** es asociativa. Es decir, $\overline{A.B.C} \neq \overline{A.B}.C \neq \overline{A.B.C}$. Recordando que NAND es una AND negada, podemos entonces plantear la equivalencia $\overline{A.B.C} = \overline{\overline{\overline{A.B.C}}}$.

 Implemente en logisim-evolution una compuerta NAND de 3 entradas utilizando solo compuertas NAND de 2 entradas.




D.3 Dada la siguiente tabla de verdad para la función $F(A, B, C, D)$


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	X
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

- Escriba la función F en primera forma canónica (suma de productos). $F(A, B, C, D) =$
- Escriba la función F en segunda forma canónica (producto de sumas). $F(A, B, C, D) =$
- Simplifique F (minitérminos) utilizando el mapa de Karnaugh y luego implemente el circuito simplificado utilizando solo compuertas NAND.

AB \ CD				
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

 

 - Implemente el circuito utilizando un MUX de 4 entradas de selección.




D.4 Escriba las siguientes funciones en forma canónica:

- $F(A, B, C, D) = \bar{A}.B + A.B.\bar{D}$
- $F(A, B, C, D) = B.\bar{D} + \bar{A}.B.D$


D.5 Dadas 4 variables de entrada (A, B, C, D), utilizando logisim-evolution, haga la implementación de 7 funciones de salida (FA,FB,FC,FD,FE,FF,FG). Utilice en cada caso la forma simplificada mas conveniente (suma de productos o producto de sumas). Cada función F_x debe tener una entrada de 4 bits llamada $ABCD$ y una salida $SieteX$ de un bit como se ve en la imagen.

A	B	C	D	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

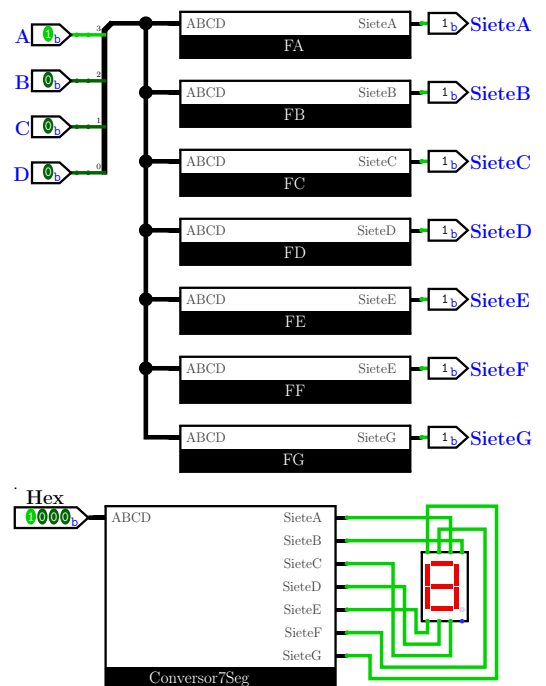


D.6 Implemente un nuevo circuito llamado EncoderSimple. El mismo se comporta como un codificador simple con 15 entradas (de un bit). Posee una salida de 4 bits que indican en binario el valor de la entrada que vale uno. Al ser un codificador simple solo una entrada a la vez puede valer uno. *Nota: En la imagen*

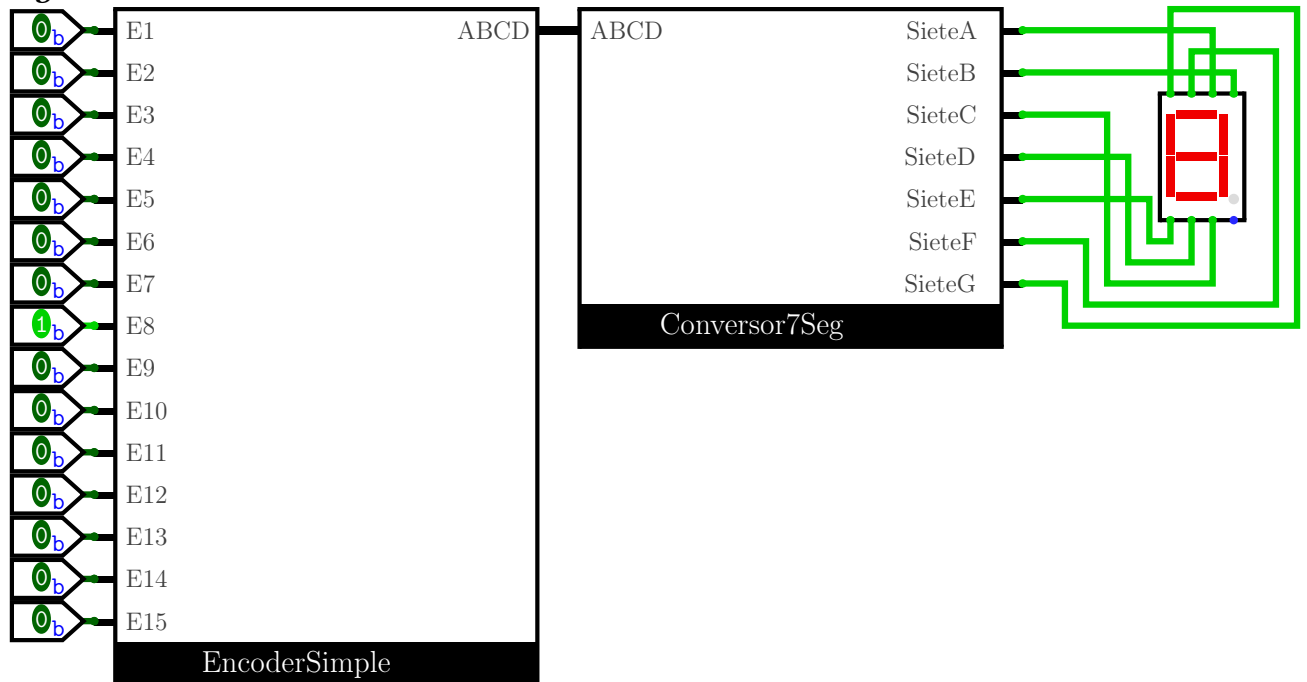
se ve pulsado E8, lo que genera una salida 1000 que equivale a 8 en el siete segmentos



 D.7 Implementar en logisim-evolution un sumador de dos números de 4 bits. Como entrada tiene los números A ($A_3A_2A_1A_0$) y B ($B_3B_2B_1B_0$). Como salida un número de 4 bits llamado Suma y un número de un bit llamado Carry. *Nota: utilice displays hexadecimales para ver los números*




 D.8 Implementar en logisim-evolution un sumador de dos números BCD. Como entrada tiene los números A ($A_3A_2A_1A_0$) y B ($B_3B_2B_1B_0$). Como salida posee dos dígitos BCD. *Nota: pruebe las combinaciones que generan un uno en el dígito más significativo, como por ejemplo $9+9=18$. Solo acepta dígitos válidos en BCD.*




D.9 Implementar en logisim-evolution un restador binario de dos números 4 bits.

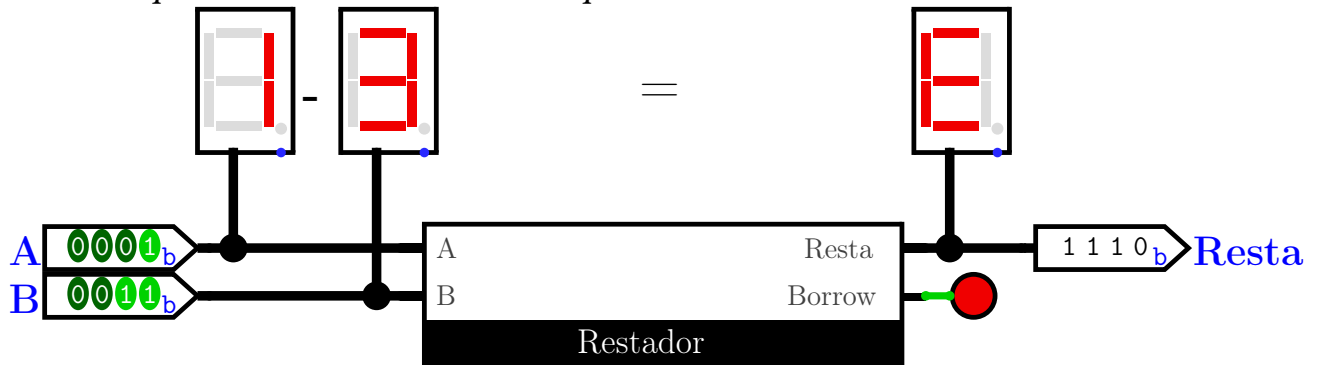Como entrada tiene el minuendo A ($A_3A_2A_1A_0$) y el sustraendo B ($B_3B_2B_1B_0$). Como salida posee el resultado de la resta y un bit de Borrow. *Nota: los negativos se representan **SIEMPRE** en complemento a la base.*




D.10 Implementar en logisim-evolution un circuito que genere el complemento a la base de un número de 4 bits **SOLO** si el número es negativo (o sea su bit más significativo esta en uno). En dicho caso debe generar un uno en la salida de signo. *Nota: utilice un display hexadecimal para el número y un display siete segmentos para el signo en caso de ser negativo. En el caso que el número sea positivo o cero el signo no se enciende.*

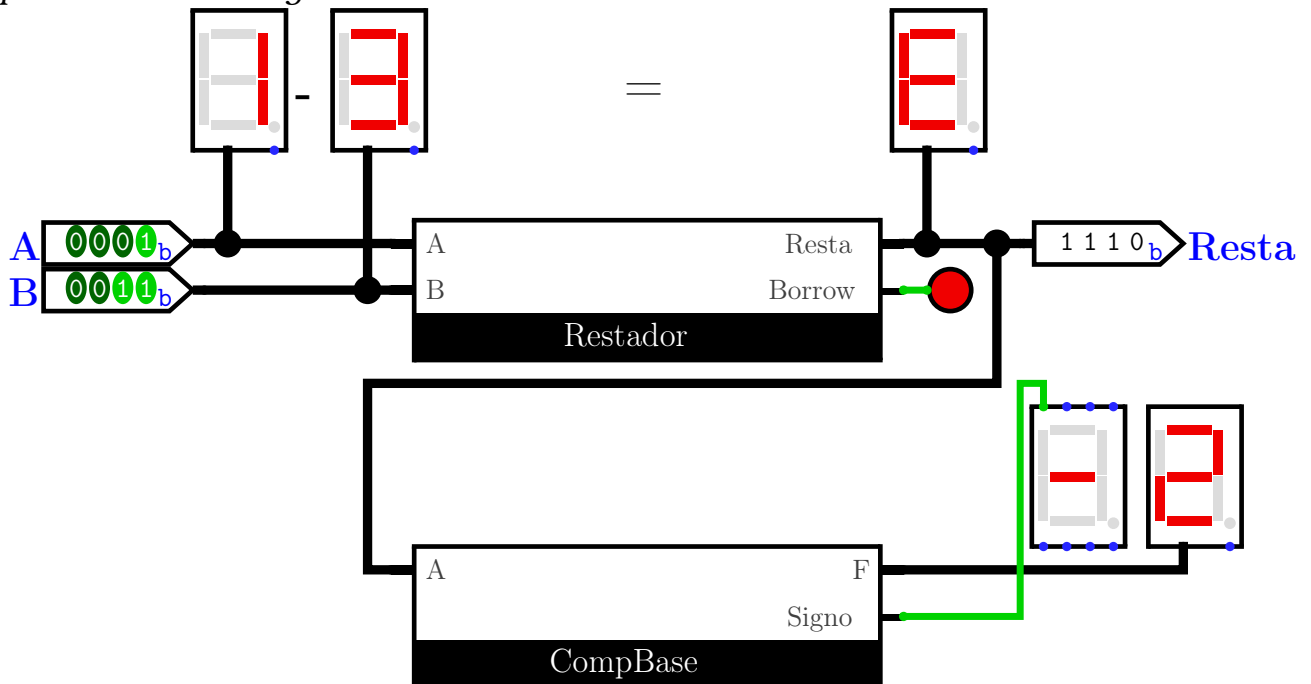

D.11 Dados un número de 4 bits minuendo A ($A_3A_2A_1A_0$) y el sustraendo B ($B_3B_2B_1B_0$), ambos representan los negativos en complemento a la base, realice un circuito que compare ambos números y que tenga 6 leds con la siguiente leyenda:

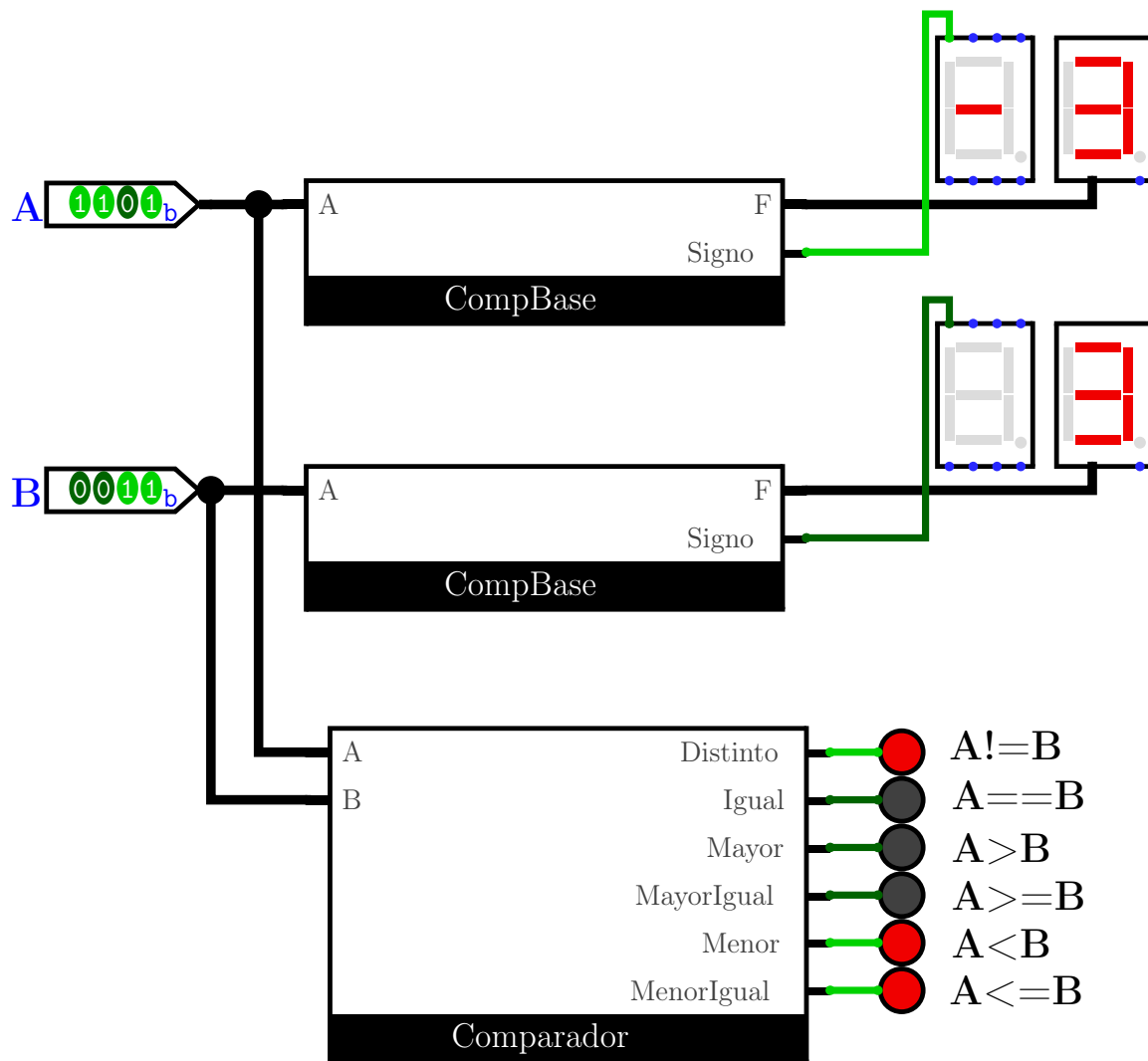- LED A=B se enciende si A=B
- LED A<B se enciende si A<B
- LED A>=B se enciende si A>=B
- LED A > B se enciende si A > B
- LED A <= B se enciende si A <= B
- LED A != B se enciende si A != B



Recuerde sistemas de numeración. Luego de hacer $A-B$ se sabe que:

- $A=B$ si $A-B=0$
- $A \neq B$ si $A-B \neq 0$
- $A < B$ si $\text{SignoResultado} \text{ XOR } \text{Overflow} = 1$
- $A \geq B$ si $\text{SignoResultado} \text{ XNOR } \text{Overflow} = 1$
- Overflow en la resta cuando el signo del minuendo y el sustraendo es distinto y el resultado tiene el signo opuesto al minuendo.

D.12 Implemente un circuito en logisim-evolution llamado DesplazaDerecha. El mismo posee una entrada de 4 bits llamada Dato y otra entrada de 2 bits llamada Cantidad. La salida del circuito son 4 bits llamados Salida. La siguiente tabla describe el funcionamiento del circuito que desplaza a la derecha el Dato según el valor de Cantidad. *Nota: Tenga en cuenta que existen 4 valores de salida posible, que son 4 formas distintas de tomar el dato y completar con ceros a la izquierda. Utilice un MUX para seleccionar la forma correcta.*

Dato	Cantidad	Salida
abcd	00	abcd
abcd	01	0abc
abcd	10	00ab
abcd	11	000a



D.13 Implemente un circuito en logisim-evolution llamado DesplazaDerechaAritmetico. El mismo posee una entrada de 4 bits llamada Dato y otra entrada de 2 bits llamada Cantidad. La salida del circuito son 4 bits llamados Salida. La siguiente tabla describe el funcionamiento del circuito que desplaza a la derecha el Dato según el valor de Cantidad. *Nota: Tenga en cuenta que el valor del bit 'a' de la entrada se repite a diferencia del circuito anterior donde se completaba con ceros*

Dato	Cantidad	Salida
abcd	00	abcd
abcd	01	aabc
abcd	10	aaab
abcd	11	aaaa




D.14 Implemente un circuito en logisim-evolution llamado DesplazaIzquierda. *Nota: es similar a los anteriores solo que desplaza el número a la izquierda completando con ceros a la derecha*

Dato	Cantidad	Salida
abcd	00	abcd
abcd	01	bcd0
abcd	10	cd00
abcd	11	d000



D.15 Implemente en logisim-evolution un circuito llamado ALU. El mismo tiene como entrada un número A de 4 bits, un número B de 4 bits, y una entrada de 3 bits llamada Selección. La salida de la ALU es un número de 4 bits llamado Salida, los 6 leds del punto D.11, un led de Carry y un led de Borrow. El valor de salida se define dependiendo de los valores de selección:

- 000 → Salida = A - B
- 001 → Salida = A + B
- 010 → Salida = A en complemento a la base
- 011 → Salida = B en complemento a la base
- 100 → Salida = A desplazado derecha usando B1B0 como desplazamiento
- 101 → Salida = A desplazado aritmético usando B1B0 como desplazamiento
- 110 → Salida = A desplazado izquierda usando B1B0 como desplazamiento
- 111 → Salida = A AND B (bitwise A4 AND B4, A3 AND B3, etc).

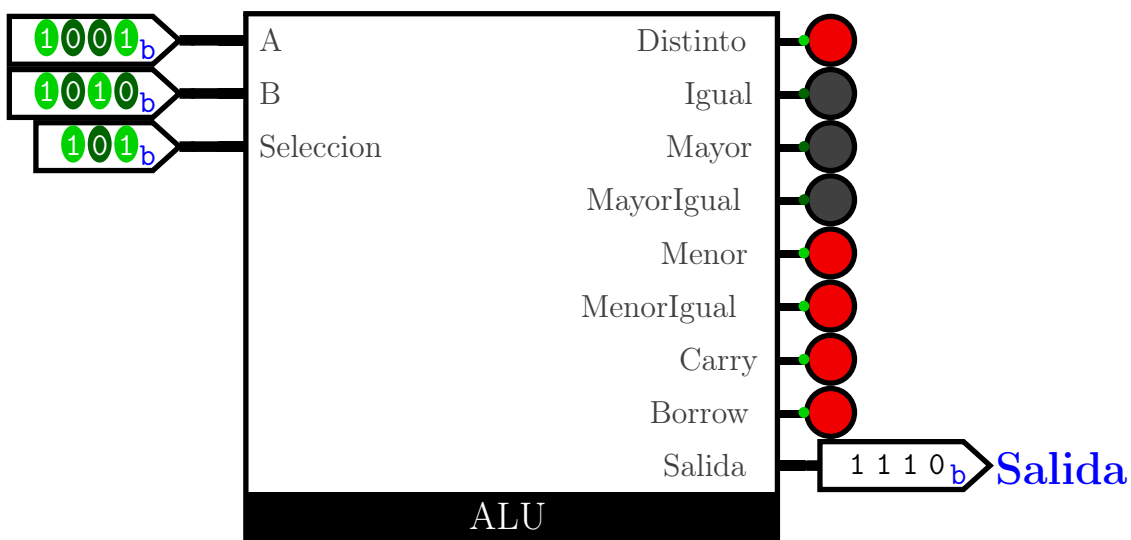

- D.16** Dados dos números, A (A_1, A_0) y B (B_1, B_0) de dos bits, se sabe que A representa números sin signo mientras que B representa números signados en complemento a la base. Escriba la tabla de verdad de un sumador $A+B$. Tenga en cuenta que A puede valer 0, 1, 2 o 3, mientras que B puede valer -2, -1, 0, 1. Elija la cantidad de bits de resultado acorde considerando que tiene que soportar sumas como $0 + (-2)$, $3 + 1$, etc. Implemente el circuito de la forma que crea más conveniente para cada bit del resultado (sumas de productos o producto de sumas) utilizando siempre un único tipo de compuertas. El circuito debe estar implementado con lógica de dos niveles (no encadenado sumadores).
- D.17** Dados los números del punto anterior, implemente un circuito multiplicador de $A \times B$. Tenga en cuenta que debe soportar resultados como 3×-2 por ende elija la cantidad de bits de resultado acorde a estos valores. Comience por la tabla de verdad y luego haga la implementación en logisim-evolution